

Grupo 12 - OAC - 2021.2

Laboratório 4

Eduardo Ferreira Marques Cavalcante - 202006368

Gabriel Mendes Ciriatico Guimarães - 202033202

Gustavo Lopes Dezan - 202033463

CPU μ RISC-V MULTICICLO

1.1) Construa o caminho de dados completo e identifique os sinais de controle. Defina o Diagrama de Estados do Bloco de Controle e projete um circuito que o implemente;

Para montar o processador multiciclo, foi utilizado os componentes do processador uniciclo com pequenas alterações. A primeira coisa feita para a construção do caminho de dados foi adicionar registradores responsáveis por armazenar os dados de cada operação que pode mudar com mudança de ciclo.

Foram adicionados os registradores: R_A, que armazena o dado do registrador A do banco de registradores; R_B, do registrador B do banco de registradores; SaidaULA, registrador ligado à saída da ULA; PC_Back, que armazena o valor inicial de PC no estado 0; SaidaShifter, que armazena o valor de saída do shifter; e SaidaComp, ligado à saída do comparador.

A memória também precisou ser alterada, já que agora foi utilizado um bloco único de memória, tanto para a memória de instruções quanto para a de dados, como na Arquitetura de von Neumann. Dentro do bloco, no entanto, ainda foi utilizada uma memória ROM para a memória de instruções e uma memória RAM para a memória de dados. A saída desse bloco foi definida através de um MUX ligado a um comparador que checa se o endereço requisitado está no intervalo da memória de dados ou de instrução.

Na saída da memória, também foram ligados 2 registradores: R_Inst, que guarda a instrução; e R_Dados, que guarda o dado da memória de dados.

Outra mudança significativa no processador foi a eliminação do somador, sendo agora todas as operações feitas pela ULA, inclusive operações como PC + 4 e PC + Imm. Para lidar com isso, foi necessário adicionar um novo sinal de controle à unidade de controle, OP_ULA, que faz com que a ULA faça uma soma independente da entrada.

Novos MUX também foram adicionados ao processador para lidar com essas questões. A entrada A e B da ULA, por exemplo, passou a ser definida por MUX, o que também aumentou o tamanho da unidade de controle.

No fim, foram definidos 25 sinais de controle saindo da controladora geral. A tabela detalhada pode ser vista abaixo:

Tabela 1. Sinais de controle do processador multiciclo

Sinal	Valor	Explicação	Controla
E_PC	0	Não habilita a escrita em PC	Permite que PC seja alterado ou permaneça no

	1	Habilita a escrita em PC	mesmo valor
E_PC_Back	0	Não habilita a escrita no registrador PC_Back	Controla a escrita no registrador PC_Back, que guarda o valor de PC
	1	Habilita a escrita no registrador PC_Back	
E_R_Inst	0	Não habilita a escrita no registrador R_Inst	Controla a escrita no registrador R_Inst, que guarda a instrução
	1	Habilita a escrita no registrador R_Inst	
E_R_Dados	0	Não habilita a escrita no registrador R_Dados	Controla a escrita no registrador R_Dados, que guarda o dado lido da memória
	1	Habilita a escrita no registrador R_Dados	
E_R_A	0	Não habilita a escrita no registrador R_A	Controla a escrita no registrador R_A, que guarda o valor RA do banco de registradores
	1	Habilita a escrita no registrador R_A	
E_R_B	0	Não habilita a escrita no registrador R_B	Controla a escrita no registrador R_A, que guarda o valor RB do banco de registradores
	1	Habilita a escrita no registrador R_B	
E_SaidaULA	0	Não habilita a escrita no registrador SaidaULA	Controla a escrita no registrador SaidaULA, que guarda o valor da operação feita na ULA
	1	Habilita a escrita no registrador SaidaULA	
E_SaidaShifter	0	Não habilita a escrita no registrador SaidaShifter	Controla a escrita no registrador SaidaULA, que guarda o valor da operação feita no

	1	Habilita a escrita no registrador SaidaShifter	shifter
E_SaidaComp	0	Não habilita a escrita no registrador SaidaComp	Controla a escrita no registrador SaidaComp, que guarda o resultado da comparação feita
	1	Habilita a escrita no registrador SaidaComp	
OP_ULA	0	Operação da ULA definida por OPCode, Funct3 e Funct7	Permite forçar a ULA a fazer soma, independente da instrução dada
	1	Força ULA a fazer operação de soma	
OP_Brench	0	Operação dada não é de brench, não sendo possível fazer $PC = PC + Imm$	Define se operação de brench é permitida, podendo levar a $PC = PC + Imm$
	1	Operação é de brench, podendo ocorrer $PC = PC + Imm$ (dependendo de outros fatores junto)	
WM	0	Não habilita a escrita na memória de dados	Controla a escrita na memória de dados
	1	Habilita a escrita na memória de dados	
RM	0	Não habilita a leitura da memória de dados	Controla a leitura da memória de dados
	1	Habilita a leitura da memória de dados	
WE	0	Não habilita a escrita em RD no banco de registradores	Controla a escrita no banco de registradores

	1	Habilita a escrita em RD no banco de registradores	
MUX_PC	0	PC = ULA	Define se PC é o que vem da ULA ou do registrador SaidaULA
	1	PC = SaidaULA	
MUX_Shifter	0	B = R_B	Define o valor B a ser usado no shifter
	1	B = Imm	
MUX_Comp	0	B = R_B	Define o valor B a ser comparado no comparador
	1	B = Imm	
MUX_MEM	0	Busca endereço na memória dado por PC	Memória de instruções é buscada pelo endereço dado na SaidaULA, enquanto a de instruções é dada por PC
	1	Busca endereço na memória dado por SaidaULA	
MUX_ULA_A	00	A = R_A	Define a entrada A da ULA
	10	A = PC_Back	
	01	A = PC	
MUX_ULA_B	00	B = R_B	Define a entrada B da ULA
	10	B = Imm	
	01	B = 4	
MUX_D	000	RD = SaidaULA	Define o que é escrito no banco de registradores em RD
	100	RD = SaidaShifter	
	010	RD = SaidaComp	
	110	RD = Imm	
	001	RD = PC	
	101	RD = MDR	

Com todos esses sinais definidos em mão, passou-se então para a elaboração do diagrama da máquina de estados. O processador multiciclo implementado tem 5 etapas: busca da instrução, decodificação e leitura dos registradores, execução e cálculo do endereço,

acesso à memória e conclusão do tipo-R, e conclusão lw. A primeira e segunda etapas são iguais para todos os comandos implementados, sendo representadas pelos estados 0 e 1.

O diagrama da máquina de estados pode ser visto detalhadamente no PDF e no arquivo de flowchart compactados junto ao projeto. Abaixo também é possível ter uma visão geral do diagrama:

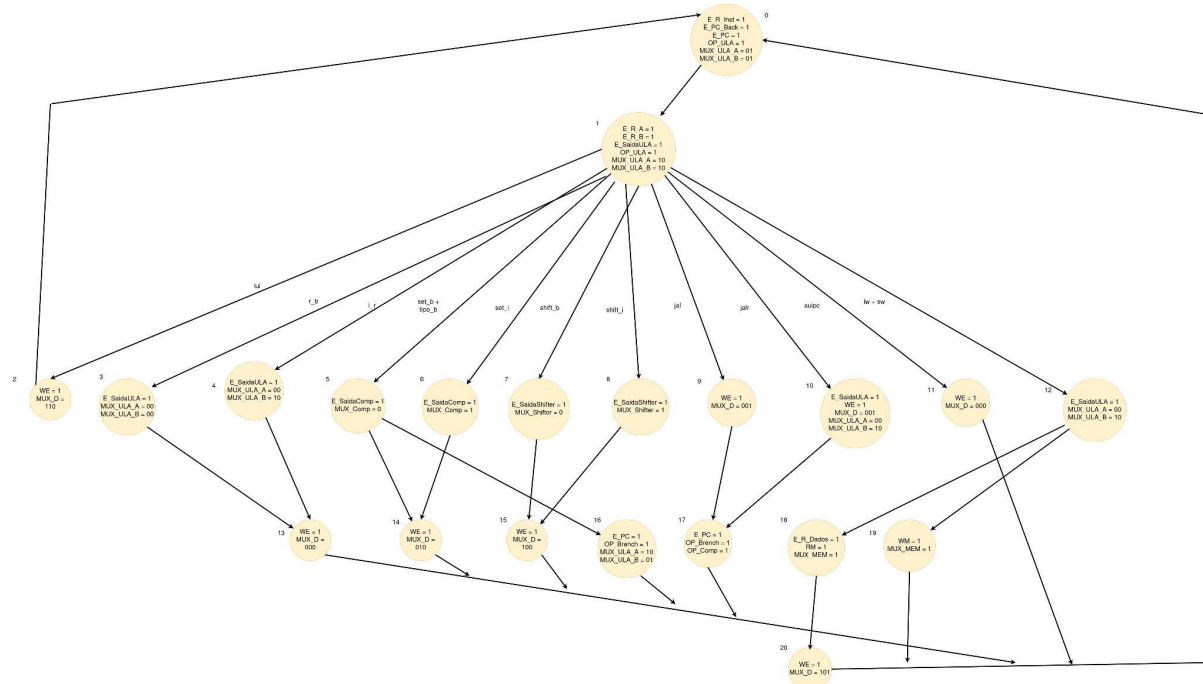


Figura 1. Visão geral do diagrama da máquina de estados implementada (visão detalhada pode ser encontrada nos arquivos compactados do projeto).

A tabela abaixo também permite compreender de uma forma mais simples cada estado de cada operação implementada. Observe que há um total de 21 estados na máquina feita:

Tabela 2. Estados por instrução da máquina de estados implementada.

Número do estado	Tipo	Comandos	Controle	Controle (simplificado)	Estado (detalhado)
0	Busca da instrução	Todos	E_R_Inst = 1 E_PC_Back = 1 E_PC = 1 OP_ULA = 1 MUX_ULA_A = 01 MUX_ULA_B = 01	ERI = 1 EPB = 1 EPC = 1 OPU = 1 MA1 = 1 MB1 = 1	IR = Mem[PC] PCback = PC PC = PC + 4

1	Decodificação, Leitura dos registradores	Todos	E_R_A = 1 E_R_B = 1 E_SaidaULA = 1 OP_ULA = 1 MUX_ULA_A = 10 MUX_ULA_B = 10	ERA = 1 ERB = 1 ESU = 1 OPU = 1 MA0 = 1 MB0 = 1	A = Reg[IR] B = Reg[IR] SaidaULA = PCBack + Imm
2	Execução, cálculo do endereço	lui	WE = 1 MUX_D = 110	WE = 1 MD0 = 1 MD1 = 1	Reg[IR] = Imm
3	Execução, cálculo do endereço	add, and, or, sub, xor	E_SaidaULA = 1 MUX_ULA_A = 00 MUX_ULA_B = 00	ESU = 1	SaidaULA = A op B
4	Execução, cálculo do endereço	addi, andi, ori, xori	E_SaidaULA = 1 MUX_ULA_A = 00 MUX_ULA_B = 10	ESU = 1 MB0 = 1	SaidaULA = A op Imm
5	Execução, cálculo do endereço	slt, sltu, beq, bge, bgeu, blt, bltu, bne	E_SaidaComp = 1 MUX_Comp = 0	ESC = 1	SaidaComp = A c B
6	Execução, cálculo do endereço	slti, sltiu	E_SaidaComp = 1 MUX_Comp = 1	ESC = 1 MC = 1	SaidaComp = A c Imm
7	Execução, cálculo do endereço	sll	E_SaidaShifter = 1 MUX_Shifter = 0	ESS = 1	SaidaShifter = A s B
8	Execução, cálculo do endereço	slli	E_SaidaShifter = 1 MUX_Shifter = 1	ESS = 1 MS = 1	SaidaShifter = A s Imm

9	Execução, cálculo do endereço	jal	WE = 1 MUX_D = 001	WE = 1 MD2 = 1	Reg[IR] = PC
10	Execução, cálculo do endereço	jalr	E_SaidaULA = 1 WE = 1 MUX_D = 001 MUX_ULA_ A = 00 MUX_ULA_ B = 10	ESU = 1 WE = 1 MD2 = 1 MB0 = 1	SaidaULA = A + Imm Reg[IR] = PC
11	Execução, cálculo do endereço	auipc	WE = 1 MUX_D = 000	WE = 1	Reg[IR] = SaidaULA
12	Execução, cálculo do endereço	lw, sw	E_SaidaULA = 1 MUX_ULA_ A = 00 MUX_ULA_ B = 10	ESU = 1 MB0 = 1	SaidaULA = A + Imm
13	Acesso à memória, conclusão tipo-R	add, and, or, sub, xor, addi, andi, ori, xori	WE = 1 MUX_D = 000	WE = 1	Reg[IR] = SaidaULA
14	Acesso à memória, conclusão tipo-R	slt, sltu, slti, sltiu	WE = 1 MUX_D = 010	WE = 1 MD1 = 1	Reg[IR] = SaidaComp
15	Acesso à memória, conclusão tipo-R	sll, slli	WE = 1 MUX_D = 100	WE = 1 MD0 = 1	Reg[IR] = SaidaShifter
16	Acesso à memória, conclusão tipo-R	beq, bge, bgeu, blt, bltu, bne	E_PC = 1 OP_Brench = 1 MUX_ULA_ A = 10 MUX_ULA_ B = 01	E_PC = 1 OP_Brench = 1 OP_ULA = 1 MUX_ULA_ A = 10 MUX_ULA_ B = 01	EPC = 1 OPB = 1 OPU = 1 MA0 = 1 MB1 = 1

17	Acesso à memória, conclusão tipo-R	jal, jalr	E_PC = 1 OP_Brench = 1 OP_Comp = 1	EPC = 1 OPB = 1 OPC = 1	PC = SaidaULA
18	Acesso à memória, conclusão tipo-R	lw	E_R_Dados = 1 RM = 1 MUX_MEM = 1	ERD = 1 RM = 1 MM = 1	R_Dados = Mem[SaidaULA]
19	Acesso à memória, conclusão tipo-R	sw	WM = 1 MUX_MEM = 1	WM = 1 MM = 1	Mem[SaidaULA] = B
20	Conclusão lw	lw	WE = 1 MUX_D = 101	WE = 1 MD0 = 1 MD2 = 1	Reg[IR] = R_Dados

Para implementar essa máquina de estados, foi utilizada a PLA (*Programmable Logic Array*). Para isso, cada um dos 21 estados da máquina foi identificado através de portas AND, permitindo verificar a condição para passar ao próximo estado levando em conta o estado atual.

Como é uma Máquina de Mealy, apenas o estado atual não permite definir o próximo estado - é necessário levar em conta a entrada, que no caso é o OPCode, Funct3 e Funct7, dados pela instrução sendo executada. Perceba que é implementado um processador que não segue o modelo hierárquico, já que usa também os valores de Funct3 e Funct7 para definir os sinais de controle.

Os valores das entradas que definem, junto aos estados atuais, os próximos estados são:

$\text{tipo_b} = \text{beq}, \text{bge}, \text{bgeu}, \text{blt}, \text{bltu}, \text{bne} = O2' * O3' * O4' * O5 * O6$
 $\text{lui} = O2 * O5 * O6'$
 $\text{jal} = \text{jal} = O3 * O4' * O5 * O6$
 $\text{jalr} = \text{jalr} = O2 * O3' * O4' * O5 * O6$
 $\text{auipc} = \text{auipc} = O2 * O3' * O4 * O5'$
 $\text{sw} = \text{sw} = O4' * O5 * O6'$
 $\text{lw} = \text{lw} = O4' * O5' * O6'$

Além desses, foi também preciso diferenciar instruções do tipo-R que não fossem `slt`, `sltu` ou `sll`, bem como diferenciar instruções do tipo-I que não fossem `sltiu`, `slti` e `slli`, já que esses comandos vão para estados diferentes entre si.

Com isso, foram elaborados os seguintes circuitos combinacionais:


```

r = (O2'*O4*O5*O6')
r_minus_1 (slt + sltu) = T0'*T1*T2' + T0*T1*T2' = T1*T2'
r_minus_2 (sll) = T0*T1'*T2'
r_minus = r_minus_1 + r_minus_2

i (- sw e lw) = (O2'*O3'*O4*O5')
i_minus_1 (sltiu, slti) = T0*T1*T2' + T0'*T1*T2' = T1*T2' = r_minus_1
i_minus_2 (slli) = T0*T1'*T2' = r_minus_2
i_minus = i_minus_1 + i_minus_2 = r_minus

```

Veja que $r_minus_1 = i_minus_1$ e $r_minus_2 = i_minus_2$. Com esses circuitos, podemos agora separar essas diferentes instruções:

```

r_b = add, and, or, sub, xor = r*r_minus'
i_r = addi, andi, ori, xori = i*r_minus'
set_b = slt, sltu = r*r_minus_1
set_i = slti, sltiu = i*r_minus_1
shift_b = sll = r*r_minus_2
shift_i = slli = i*r_minus_2

```

Com todos esses circuitos combinacionais implementados, foi possível passar para o mapeamento dos bits de estado. Como são 21 estados na máquina, foi necessário usar 5 bits, S0...S4. A primeira coisa feita foi mapear qual desses bits estava ativo em cada estado:

```

0 = 00000
1 = 10000 (S0)
2 = 01000 (S1)
3 = 11000 (S0, S1)
4 = 00100 (S2)
5 = 10100 (S0, S2)
6 = 01100 (S1, S2)
7 = 11100 (S0, S1, S2)
8 = 00010 (S3)
9 = 10010 (S0, S3)
10 = 01010 (S1, S3)
11 = 11010 (S0, S1, S3)
12 = 00110 (S2, S3)
13 = 10110 (S0, S2, S3)
14 = 01110 (S1, S2, S3)
15 = 11110 (S0, S1, S2, S3)
16 = 00001 (S4)
17 = 10001 (S0, S4)
18 = 01001 (S1, S4)

```

19 = 11001 (S0, S1, S4)

20 = 00101 (S2, S4)

Com essa informação, foi possível definir a passagem de cada estado:

0 -> 1: todos - lui (S0)

1 -> 2: todos (S1)

1 -> 3: r_b (S0, S1)

1 -> 4: i_r (S2)

1 -> 5: set_b + tipo_b (S0, S2)

1 -> 6: set_i (S1, S2)

1 -> 7: shift_b (S0, S1, S2)

1 -> 8: shift_i (S3)

1 -> 9: jal (S0, S3)

1 -> 10: jalr (S1, S3)

1 -> 11: auipc (S0, S1, S3)

1 -> 12: lw + sw (S2, S3)

3 -> 13: 3 (S0, S2, S3)

4 -> 13: 4 (S0, S2, S3)

5 -> 14: set_b (S1, S2, S3)

5 -> 16: tipo_b (S4)

6 -> 14: 6 (S1, S2, S3)

7 -> 15: 7 (S0, S1, S2, S3)

8 -> 15: 8 (S0, S1, S2, S3)

9 -> 17: 9 (S0, S4)

10 -> 17: 10 (S0, S4)

12 -> 18: lw (S1, S4)

12 -> 19: sw (S0, S1, S4)

19 -> 20: 19

Com essas informações, bastou ligar toda a PLA para definir os sinais de estado. Daí, cada sinal de estado S0...S4 pôde ser encontrado como:

- S0 vai para 1 quando: 0 ou (1 e r_b) ou (1 e (set_b + tipo_b)) ou (1 e shift_b) ou (1 e jal) ou (1 e auipc) ou (12 e sw) ou 4 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 3;
- S1 vai para 1 quando: (1 e lui) ou (1 e r_b) ou (1 e set_i) ou (1 e shift_b) ou (1 e jalr) ou (1 e auipc) ou (5 e set_b) ou 6 ou 7 ou 8 ou 12;
- S2 vai para 1 quando: (1 e i_r) ou (1 e (set_b + tipo_b)) ou (1 e set_i) ou (1 e shift_b) ou (1 e (lw + sw)) ou (5 e set_b) ou 3 ou 4 ou 6 ou 7 ou 8 ou 18;
- S3 vai para 1 quando: (1 e shift_i) ou (1 e jal) ou (1 e auipc) ou (1 e (lw + sw)) ou (5 e set_b) ou 3 ou 4 ou 6 ou 7 ou 8 ou (1 e jalr);

- S4 vai para 1 quando: (5 e tipo_b) ou 9 ou 10 ou 12 ou 18.

Com cada estado definido, foi possível identificar os sinais de controle, que são definidos justamente pelo estado atual da máquina. Daí, foi possível identificar os circuitos que definem cada sinal de saída:

E_R_Inst = 0 (ERI)
 E_PC_Back = 0 (EPB)
 E_R_A = 1 (ERA)
 E_R_B = 1 (ERB)
 E_PC = 0 | 16 | 17 (EPC)
 E_SaidaULA = 1 | 3 | 4 | 10 | 12 (ESU)
 E_SaidaComp = 5 | 6 (ESC)
 E_SaidaShifter = 7 | 8 (ESS)
 E_R_Dados = 18 (ERD)

OP_Brench = 16 | 17 (OPB)
 OP_ULA = 0 | 1 | 16 (OPU)
 OP_Comp = 17 (OPC)
 WE = 2 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 20
 WM = 19
 RM = 18


MUX_Comp = 6 (MC)
 MUX_Shifter = 8 (MS)
 MUX_MEM = 18 | 19 (MM)

MUX_D[0] = 2 | 15 | 20 (MD0)
 MUX_D[1] = 2 | 14 (MD1)
 MUX_D[2] = 9 | 10 | 20 (MD2)

MUX_ULA_A[0] = 1 | 16 (MA0)
 MUX_ULA_A[1] = 0 (MA1)
 MUX_ULA_B[0] = 1 | 4 | 10 | 12 (MB0)
 MUX_ULA_B[1] = 0 | 16 (MB1)

Abaixo, é possível ter uma visão geral da controladora geral implementada.

Figura 2. Visão geral da controladora implementada.

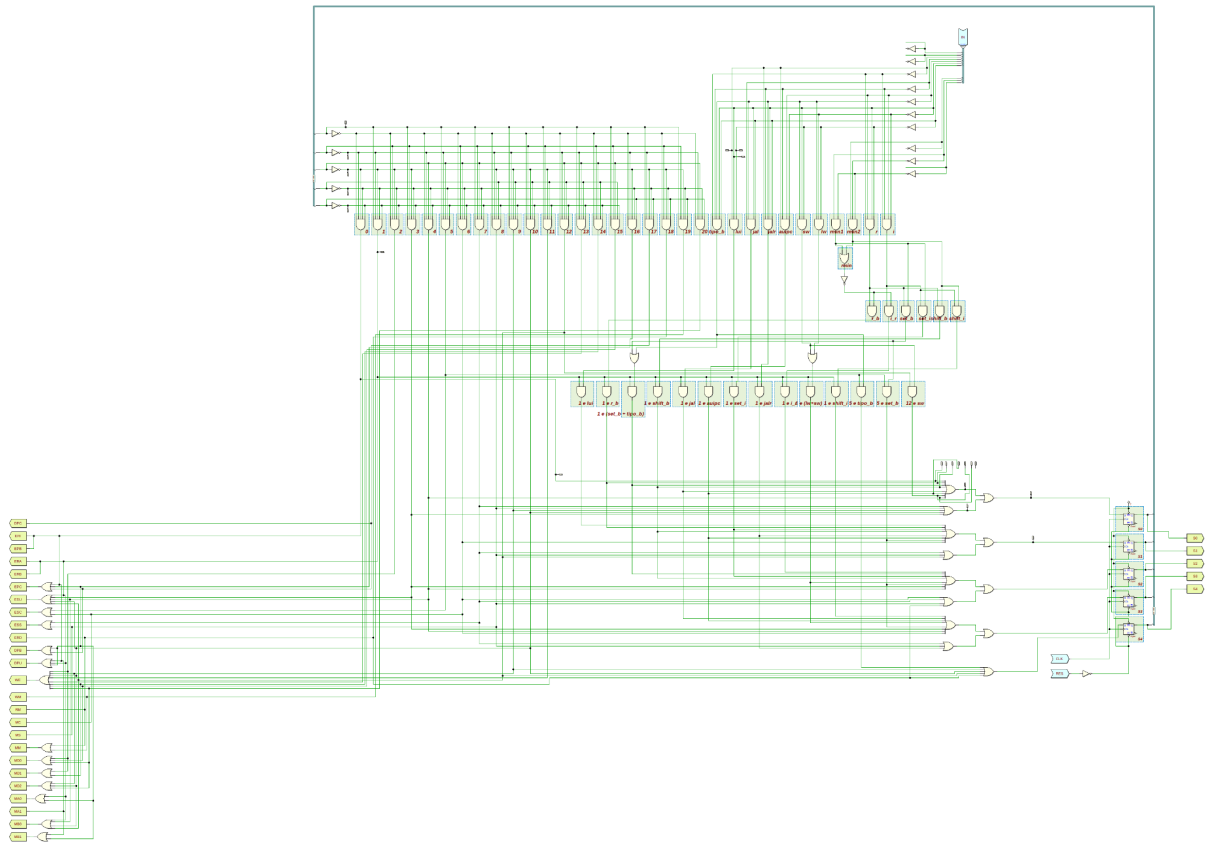

1.2) Além dos sinais monitorados na CPU Uniciclo, acrescente um display de 7 segmentos que monitore o estado atual do bloco de controle;

O display foi facilmente implementado, bastando colocar na saída da controladora geral os sinais S0...S4, que mostram o estado atual da máquina.

1.3) Construa o processador μ RISC-V, incluindo uma entrada de clock e um sinal de reset que deve resetar os valores dos registradores do BR e auxiliares, PC=0x00400000 e voltar ao Estado 0 do bloco de controle. Qual a máxima frequência utilizável no seu processador?

A frequência máxima do processador implementado é de 8.33 MHz vendo o testBench e 6.25 MHz no teste2. Como o teste2.s tem mais uso do comando lw, que tem a etapa mais demorada do processador, é normal essa diferença. Assim, a frequência máxima geral do processador é de 6.25 MHz.


Com isso, foi possível aumentar a frequência máxima do processador do laboratório 3, que era uniciclo e de frequência máxima de 4.0 MHz. Também observe que a frequência máxima permitida na simulação temporal é bastante superior à frequência máxima possível na interface visual normal do Deeds, onde não é possível chegar nem a 100 Hz.

1.4) Execute o seu programa TestBench.s feito no Laboratório 3 que verifique se todas as instruções foram implementadas corretamente, e filme a sua execução.

O vídeo rodando o programa TestBench pode ser visto aqui: <https://youtu.be/9-x898EK-UI>.

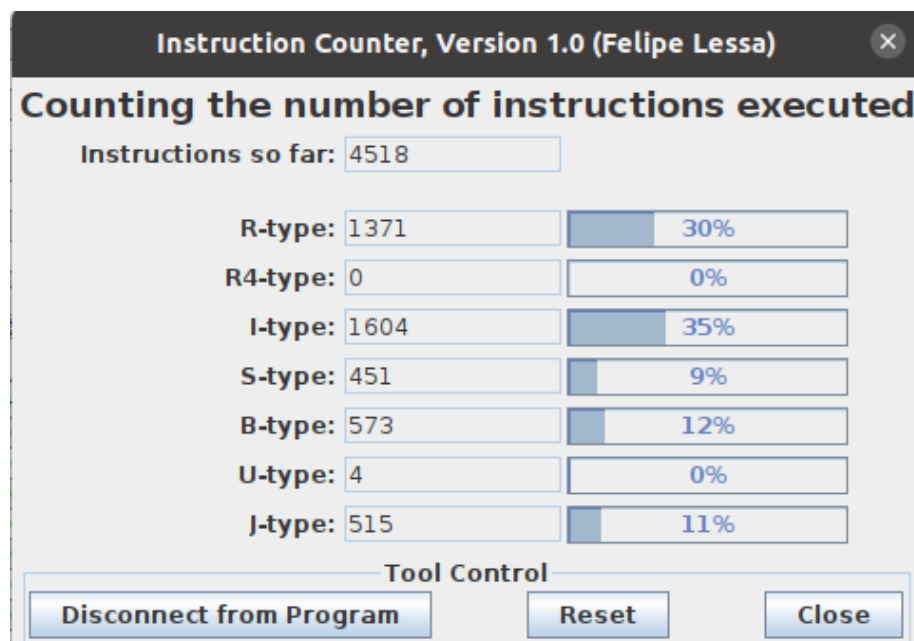1.5) Faça a simulação e forma de onda na maior frequência possível e filme a execução do programa Teste.s no seu processador. Qual a CPI média deste programa? Qual o tempo necessário à sua execução? Verifique se $t_{exec} = I \times CPI \times T$. Justifique.

Para calcular a CPI média do programa teste2.s, podemos primeiro utilizar o contador de instruções do RARS para ver os diferentes tipos de instruções usadas nesse worbench. A partir dessa informação, é possível utilizar a máquina de estados e ver quantos ciclos cada instrução precisa para ser executada.



Primeiro, observe que o número de instruções executadas pelo processador, obviamente, bate com o número de instruções desse quadro do RARS. Ora, de cada um desses grupos, foram utilizados os seguintes comandos (entre parênteses, o número de ciclos para a instrução ser executada):

- Tipo-R: add (4);
- Tipo-I: addi (4), jalr (4), lw (5), slli (4);
- Tipo-S: sw (4);
- Tipo-B: beq (4), bge (4), blt (4);
- Tipo-U: auipc (3), lui (3);
- Tipo-J: jal (4).

Observe que no tipo-I temos um problema, já que lw precisa de 5 ciclos para ser executada e o restante, apenas 4. Como temos apenas a informação para o tipo-I,

aproximemos para o tipo-I para 4.5 ciclos necessário por comando. Com isso, temos que cada tipo utilizado no programa precisa de:

- Tipo-R: 4 ciclos;
- Tipo-I: 4.5 ciclos;
- Tipo-S: 4 ciclos;
- Tipo-B: 4 ciclos;
- Tipo-U: 3 ciclos;
- Tipo-J: 4 ciclos.

Para calcular a CPI média, basta fazer o cálculo:

$$\text{CPI Média} = \text{Tipo-R} \cdot 0.3 + \text{tipo-I} \cdot 0.35 + \text{tipo-U} \cdot 0 + \text{tipo-S} \cdot 0.09 + \text{tipo-B} \cdot 0.12 + \text{tipo-J} \cdot 0.11 = 4 \cdot 0.3 + 4.5 \cdot 0.35 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 0.09 + 4 \cdot 0.12 + 4 \cdot 0.11 = 4.055$$

Utilizando $\text{CPI} = \text{CPI Média}$ e $T = 1/(6.25 \cdot 10^6)$, temos:


$$t_{\text{exec_esperado}} = 4518 \cdot 4.055 \cdot 1/(6.25 \cdot 10^6) = 0.0029312784 = 2,9 \text{ milissegundos}$$

Como o grupo não conseguiu implementar o timer, não foi possível observar através do CSR o tempo exato de execução do programa. No entanto, utilizando a própria ferramenta do Deeds de simulação temporal, é possível observar que o tempo de execução é de cerca de 3,05 milissegundos, um valor bem próximo dos 2,9 previstos.

Essa diferença pode ser explicada principalmente pela imprecisão no cálculo do CPI média graças ao tipo-I, onde lw precisa de 5 ciclos para ser executado e os outros comandos precisam de apenas 4.

Na figura abaixo, é possível ver uma captura de tela mostrando a execução do teste2.s no processador:

Figura 2. Simulação temporal do teste2.s no processador, utilizando a frequência máxima de 6.25 MHz.

 

O vídeo mostrando a execução do teste2.s no processador pode ser visto em: <https://youtu.be/PCjOOH8yHeI>.